

Цепь переменного тока при параллельном соединении R, L, и C приведена на рисунке 9.1.

Цепь с параллельным соединением R, L и C

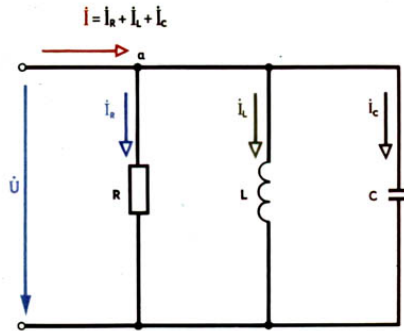


Рис 9.1.

Комплексы токов в цепи равны:

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}}{R} = U \cdot g$$

где $g = \frac{1}{R}$ - активная проводимость,

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{j\omega L} = \dot{U} \cdot b_L \text{ где}$$

$$b_L = \frac{1}{j\omega L} = \frac{-j}{\omega L} \text{ -индуктивная проводимость,}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{\frac{-j}{\omega C}} = \dot{U} \cdot b_C$$

$$\text{где } b_C = \frac{1}{\frac{-j}{\omega C}} = j\omega C \text{ - емкостная проводимость.}$$

По первому закону Киргхофа

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = \dot{U} \cdot \left[g + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \right] = \dot{U} \cdot [g + j(b_C - b_L)] = \dot{U} \cdot (g + jb).$$

Введем понятие комплексной, или полной проводимости цепи

$$\underline{Y} = g + jb$$

$$b = b_C - b_L \text{ реактивная проводимость,}$$

$$\text{модуль полной проводимости } Y = \sqrt{g^2 + (b_C - b_L)^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{\pm b}{g} \quad (9.1)$$

Окончательно закон Ома для параллельной цепи имеет вид

$$\dot{I} = \dot{U} \cdot \underline{Y} = \dot{U} \cdot Y e^{j\varphi} \quad (9.2)$$

На рисунке 9.2. приведена векторная диаграмма (ОВА) и треугольник проводимостей(ова) для вышеописанной цепи.

Треугольники токов и проводимостей при параллельном соединении R, L и C

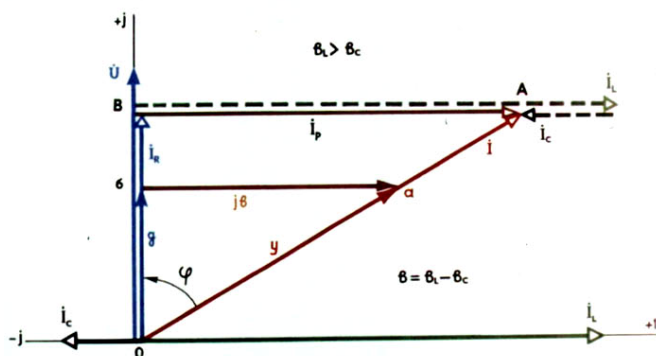


Рис.9.2.

Между полным сопротивлением ветви и полной проводимостью этой же ветви существует связь:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{(R + jX) \cdot (R - jX)} = \frac{R - jX}{Z^2}$$

$$\text{откуда } g = \frac{R}{Z^2} \quad jb = -j \frac{X}{Z^2} \quad (9.3)$$

При активно–индуктивном характере полного сопротивления реактивная проводимость получается отрицательной, при активно–емкостном – положительной.

Обратные преобразования дают:

$$R = \frac{g}{g^2 + b^2} = \frac{g}{Y^2} \quad jX = \frac{-jb}{g^2 + b^2} = -j \frac{b}{Y^2} \quad (9.4)$$

Пример: Заданы параметры цепи (рис.9.3). $R_1=10$ Ом, $R_2=8$ Ом, $X_C=6$ Ом. $U=127$ В.

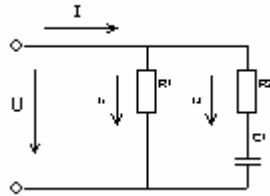


Рис 9.3

Найти токи в ветвях и общий ток. Построить векторную диаграмму.

Решение:

Комплексные сопротивления в ветвях:

$$\underline{Z}_1 = R_1 = 10e^{j0^\circ} \text{ Ом}, \quad \underline{Z}_2 = 8 - j6 = 10e^{-j36^\circ 52'} \text{ Ом}.$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1} = \frac{127e^{j0^\circ}}{10e^{j0^\circ}} = 12,7e^{j0^\circ} = 12,7 + j0 \text{ А}.$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2} = \frac{127e^{j0^\circ}}{10e^{-j36^\circ 52'}} = 12,7e^{j36^\circ 52'} = 10,16 + j7,62 \text{ А}.$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 12,7 + 10,16 + j7,62 = 22,86 + j7,62 = 24,1e^{j18^\circ 26'} \text{ А}.$$

Решим эту задачу через проводимости.

$$g_1 = \frac{R_1}{Z_1^2} = 0,1, \quad g_2 = \frac{R_2}{Z_2^2} = 0,08, \quad jb = -j \frac{-6}{100} = j0,06.$$

$$\underline{Y}_1 = g_1 = 0,1e^{j0^\circ}, \quad \underline{Y}_2 = g_2 + jb = 0,08 + j0,06 = 0,1e^{j36^\circ 52'}.$$

$$\underline{I}_1 = \underline{U} \cdot \underline{Y}_1 = 127 \cdot 0,1e^{j0^\circ} = 12,7e^{j0^\circ} = 12,7 + j0 \text{ А}.$$

$$\underline{I}_2 = \underline{U} \cdot \underline{Y}_2 = 127 \cdot 0,1e^{j36^\circ 52'} = 12,7e^{j36^\circ 52'} = 10,16 + j7,62 \text{ А}.$$

$$\text{Общая проводимость } \underline{Y} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 = 0,1 + 0,08 + j0,06 = 0,18 + j0,06 = 0,19e^{j18^\circ 26'}$$

$$\underline{I} = \underline{U} \cdot \underline{Y} = 127 \cdot 0,19e^{j18^\circ 26'} = 24,1e^{j18^\circ 26'} = 22,86 + j7,62 \text{ А}.$$

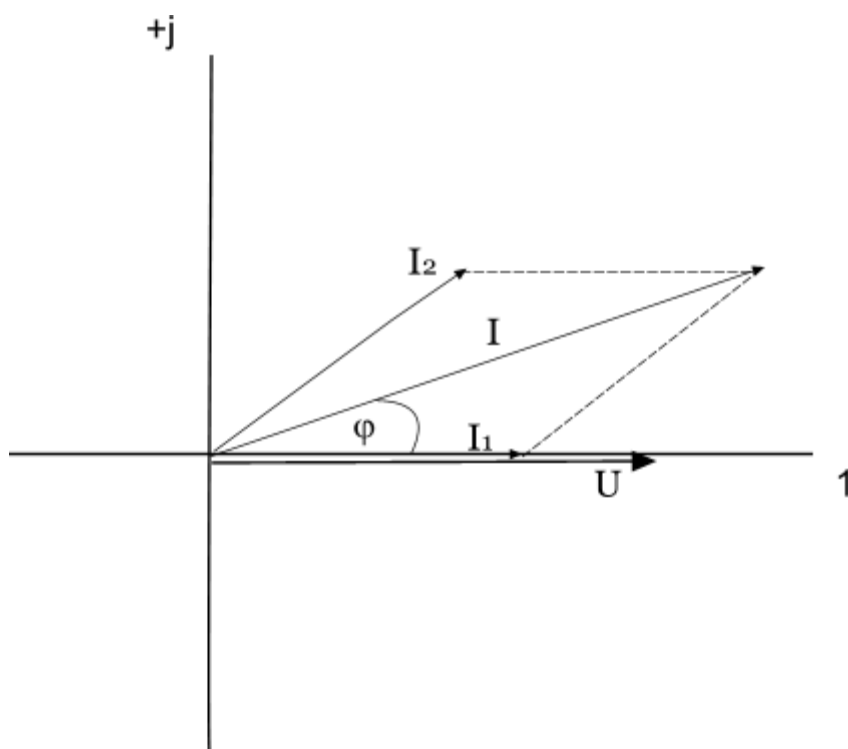


Рис 9.3

На рис.9.3 приведена векторная диаграмма токов на комплексной плоскости.

Так как $\psi_U = 0^\circ$ то $\varphi = -18^\circ 26'$, ток опережает напряжение.