

Рассмотрим цепь синусоидального переменного тока при последовательном соединении R, L и C. (Рис.8.1)

Последовательная цепь с резистивным, индуктивным и емкостным элементами

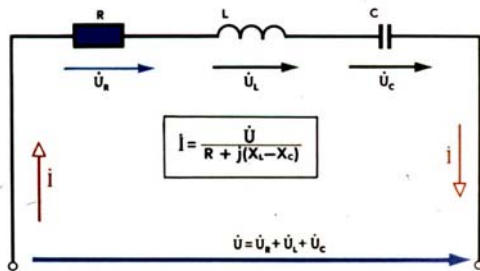


Рис. 8.1.

Согласно второму закону Кирхгофа напряжение, приложенное к цепи, равно сумме напряжений на элементах:

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = \dot{I} \cdot \left(R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} \right) = \dot{I} \cdot \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \quad (7.1)$$

В скобках получено комплексное сопротивление последовательной цепи типа

$R + jX$, где X реактивное сопротивление цепи $X = j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$. Комплексное сопротивление обозначают \underline{Z} , подчеркнутой снизу, так как это не вектор.

$$\underline{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = Z e^{j\varphi} \quad (7.2)$$

где Z модуль комплексного сопротивления; φ – его аргумент.

Треугольники напряжений и сопротивлений при последовательном соединении R, L и C

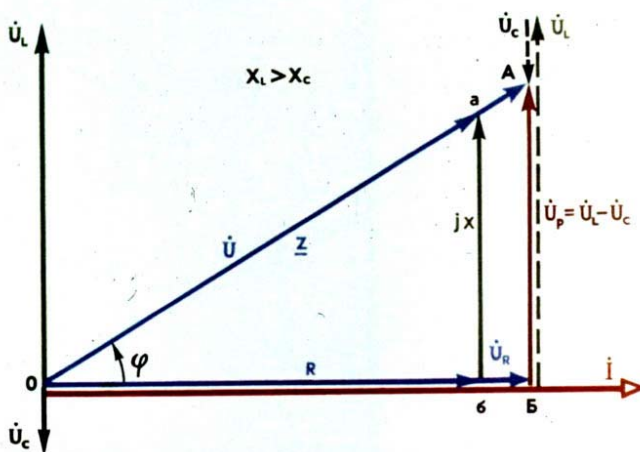


Рис.8.2.

На рис. 8.2 $X_L > X_C$. В этом случае говорят, что сопротивление цепи активно-индуктивное. Напряжение при $X_L > X_C$ на всей цепи по фазе опережает ток. Угол опережения φ лежит в пределах от 0 до 90° . Когда $X_C > X_L$, сопротивление цепи активно-емкостное, и напряжение отстает от тока. В этом случае область расположения угла φ от 0 до (-90°) .

Ранее, при рассмотрении идеализированных элементов мы доказали, что напряжения на элементах цепи в комплексном изображении будут соответственно равны:

$$\dot{U}_R = \dot{I} \cdot R, \quad \dot{U}_L = j\omega L \cdot \dot{I}$$

$$\text{и} \quad \dot{U}_C = -\frac{j}{\omega C} \cdot \dot{I}$$

На рис. 8.2 приведены векторные диаграммы. Построение векторных диаграмм для последовательной цепи всегда целесообразно начинать с вектора тока \dot{I} , так как ток во всех участках цепи один и тот же, причем конец вектора одного напряжения по порядку следования тока в цепи является началом вектора следующего напряжения. Получаемая сумма векторов равна приложенному напряжению.

В общем случае векторная диаграмма строится при обходе участка цепи в некотором заданном направлении последовательно от элемента к элементу. По векторной диаграмме очень удобно определять напряжения между отдельными точками цепи измерением в масштабе длины отрезка и угла этого отрезка относительно оси действительных чисел.

На рис.8.2 треугольник ОБА- треугольник напряжений, при делении каждой стороны этого треугольника на I , получим подобный ему треугольник сопротивлений Оба.

Треугольник сопротивлений это прямоугольный треугольник, гипотенуза этого треугольника равна модулю полного сопротивления цепи, прилежащий катет- активное сопротивление, а противолежащий катет реактивное сопротивление цепи.

Из треугольника следует:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad \varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Угол φ между гипотенузой Z и катетом R равен углу между током и напряжением на сопротивлении. Действительно:


$$\dot{U} = \dot{I} \cdot Z e^{j\varphi}$$

Правая часть уравнения свидетельствует, что вектор напряжения равен произведению $I Z$ и сдвинут относительно вектора \dot{I} на угол φ .

При последовательном соединении нескольких элементов модуль полного сопротивления цепи

$$Z = \sqrt{\left(\sum R \right)^2 + \left(\sum \omega L - \sum \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (7.3)$$

Пример:

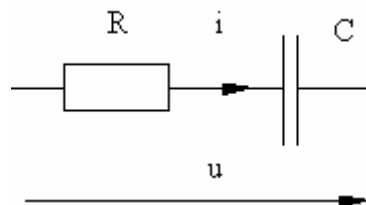

К последовательной RC цепи синусоидального тока приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi)$. Определить мгновенное значение тока i . Построить векторную диаграмму напряжений и треугольник сопротивлений.

$U_m, В$	$\psi, ^\circ$	$R, Ом$	$X_C, Ом$
180	90	35	20

Решение:

Выразим напряжение в комплексной форме.

$$\dot{U}_m = 180 e^{j90}, \text{ полное сопротивление цепи } Z = 35 - j20 \approx 40 e^{-j30}$$


$$\text{По закону Ома } \dot{I}_m = \frac{\dot{U}_m}{Z} = \frac{180 e^{j90}}{40 e^{-j30}} = 4,5 e^{j120}$$

$$\text{Запишем мгновенное значение тока } i = 4,5 \sin(\omega t + 120^\circ)$$

Определим комплекс действующего напряжения на активном сопротивлении

$$\dot{U}_R = \dot{I} \cdot R = \frac{\dot{I}_m}{\sqrt{2}} \cdot R = 3,2e^{j120} \cdot 35 = 112e^{j120}$$

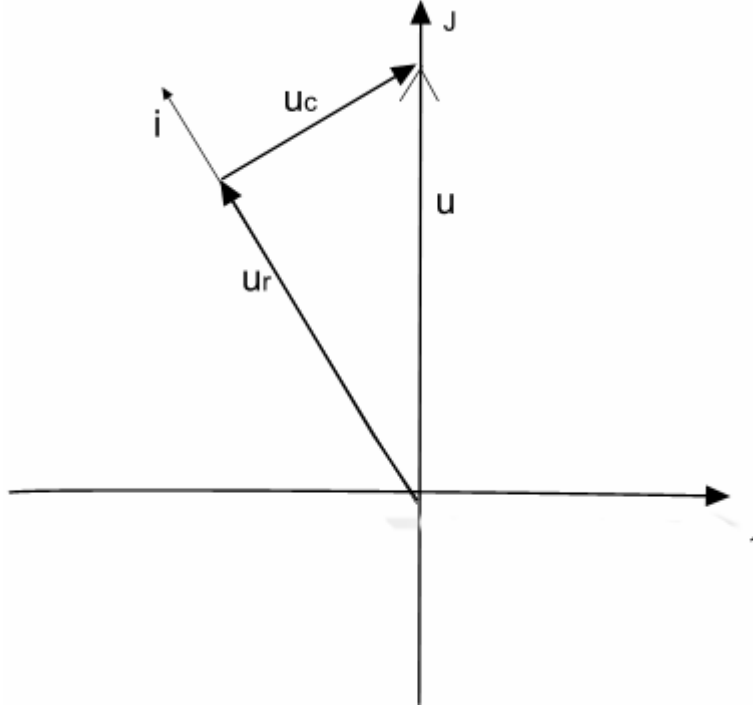Комплекс действующего напряжения на емкости, учитывая, что $-j20 = 20e^{-j90}$, получим $\dot{U}_C = 3,2e^{j120} \cdot 20e^{-j90} = 64e^{j30}$, теперь можно строить векторную диаграмму напряжений на комплексной плоскости в масштабе и соблюдая углы.



Векторная диаграмма напряжений для предложенного примера.