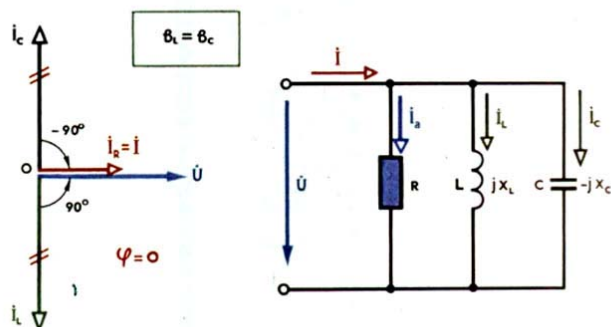


Резонанс при параллельном соединении участков g , L , C .

Условием резонанса при параллельном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивлений (рис.12.1) является также отсутствие сдвига фаз между током и напряжением на зажимах цепи.

Диаграмма для параллельной цепи с R , L и C при резонансе токов



Поскольку $\underline{Y} = g + jb = Ye^{j\varphi}$, где

$$Y = \sqrt{g^2 + b^2} = \sqrt{g^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2},$$

$$\varphi = \arctg \frac{b_C - b_L}{g},$$

то условие $\varphi = 0$ означает, что

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0, \quad \omega^2 LC = 1.$$

Таким образом, взаимная компенсация реактивных проводимостей, при которой наступает резонанс в данной цепи, имеет место, если, либо частота,

Рис. 12.1.

либо индуктивность, либо емкость подобраны согласно соотношениям:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad L_0 = \frac{1}{\omega^2 C}; \quad C_0 = \frac{1}{\omega^2 L}.$$

Следовательно, резонанса при параллельном соединении можно добиться изменением либо частоты, либо индуктивности, либо емкости. Частоту ω_0 называют *резонансной частотой*.

При резонансе реактивная проводимость равна нулю и полная проводимость достигает своего минимального значения. Поэтому ток в общей ветви $\dot{I} = \dot{U} \underline{Y}$ при неизменном напряжении оказывается наименьшим в отличие от резонанса при последовательном соединении, когда ток, наоборот, имел максимальное значение. Векторная диаграмма рассматриваемой цепи приведена на рис.12.1.

Так как вектор тока в общей ветви оказывается геометрической суммой векторов трех токов, два из которых I_L и I_C находятся в противофазе, то при резонансе возможны случаи, когда токи в индуктивной катушке и в конденсаторе могут превосходить и иногда намного, суммарный ток в цепи. Поэтому резонанс при параллельном соединении называют *резонансом токов*.

Превышение токов в реактивных элементах цепи над суммарным током цепи имеет место при условии

$$g < \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} = \sqrt{\frac{C}{L}} = \gamma.$$

Величина $\sqrt{\frac{C}{L}}$, имеющая размерность проводимости и обозначенная нами через γ ,

носит название *волновой проводимостью контура*.

Отношение

$$Q = \frac{I_{L0}}{I_0} = \frac{I_{C0}}{I_0}$$

определяет кратность превышения тока в реактивной катушке и конденсаторе над суммарным током при резонансе. Величина Q является *добротностью контура*. Как и ранее величина обратная добротности, носит название *затухания контура*.

При резонансе токов реактивный ток замыкается в кольце, образуемом индуктивностью и емкостью, а провода, соединяющие колебательный контур с источником электрической энергии, и самый источник полностью разгружаются от реактивного тока.

В случае идеального контура при $g=0$ полная проводимость $Y=0$, а полное сопротивление $Z=\infty$, таким образом, идеальный резонанс токов эквивалентен размыканию цепи.

Энергетические процессы при резонансе токов аналогичны энергетическим процессам при резонансе напряжений. Энергия полей переходит из конденсатора в катушку и обратно, не обмениваясь с источником, питающим сеть. Источник же энергии только покрывает потери энергии в ветви с g .

Условие $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ нельзя применить к схеме, в которой в параллельные ветви по-

следовательно с реактивными приемниками включены активные сопротивления, так как значение этих сопротивлений влияет на эквивалентные значения индуктивности и емкости. Действительно согласно (9.4)

$$b_L = \frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2} \text{ и } b_C = \frac{\frac{1}{\omega C}}{R_C^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2},$$

следовательно, условие резонанса токов для такой цепи будет:

$$\frac{\omega C}{(\omega C R_C)^2 + 1} = \frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2},$$

т.е. в условия резонанса входят кроме реактивных и активные параметры.

Отметим, что резонанс токов в отличие от резонанса напряжений - явление, безопасное для электрической установки. Большие токи в ветвях при резонансе токов возникают лишь в случае, если созданы большие реактивные проводимости ветвей - установлены большие батареи конденсаторов, мощные реактивные катушки.

Частотные характеристики разветвленной цепи, содержащей R, L и C


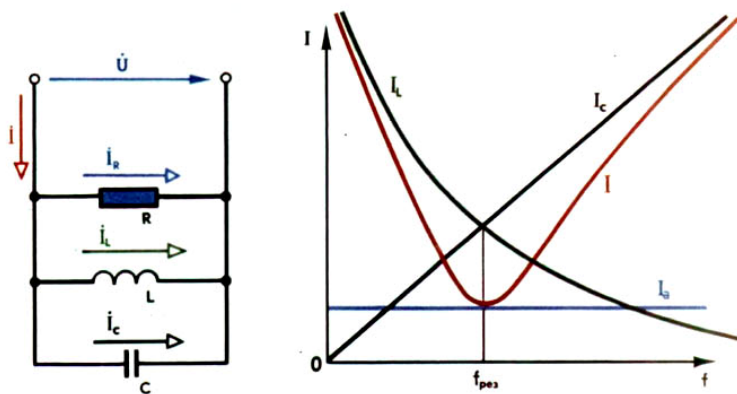


Рис.12.2.

На рис.12.2 показаны частотные характеристики разветвленной цепи, содержащей R, L и C. Емкостной ток I_C возрастает линейно, пропорционально частоте, индуктивный ток I_L обратно пропорционален частоте, активный ток от частоты не зависит. Точка пересечения характеристик I_C и I_L определяет условия резонанса.

Пример:

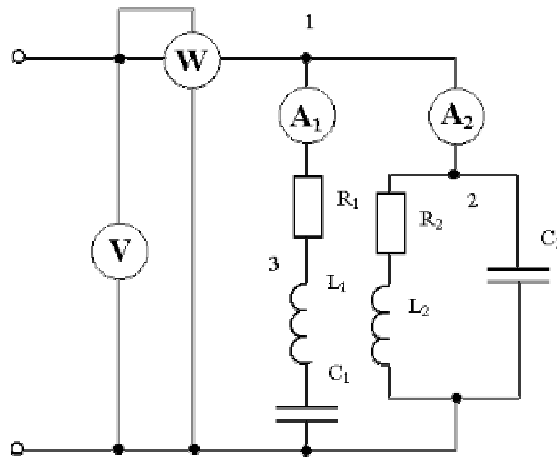

1. Для электрической цепи переменного тока определить показания вольтметра V и ваттметра W, емкость конденсатора C2 при резонансе токов в параллельном колебательном контуре, если на участке 1-2 электрической цепи амперметр A2 показывает ток I А, а частота питающей сети f Гц. Построить векторную диаграмму токов и напряжений для всей цепи.
2. Определить активное R, реактивное X и полное Z сопротивления цепи, а также коэффициенты мощности cosφ, полную S, активную P и реактивную Q мощности ветвей и всей электрической цепи. Построить треугольники мощностей для ветвей и всей цепи.
3. Определить, при какой частоте питающего напряжения ток в ветви 1 - 3 будет максимален и найти его значение при условии, что напряжение на входе цепи будет иметь значение, определенное в п. 1.

R1, Ом	R2, Ом	X _{L1} , Ом	X _{L2} , Ом	X _{C1} , Ом	I2, А	f, Гц
5	4	6	4	10	8	50

Решение:

Пункт первый

1. Найдем модуль полного сопротивления Z₂.

$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_{L2}^2} = \sqrt{16 + 16} = 5,65 \text{ Ом.}$$

2. Найдем модуль полного сопротивления Z₁.

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + (X_{L2} - X_{C1})^2} = \sqrt{25 + 16} = 6,4 \text{ Ом.}$$

3. Найдем емкость. Из условия резонанса имеем

$$b_{C2} = b_{L2} \quad \omega C = \frac{X_{L2}}{R_2^2 + X_{L2}^2} = \frac{4}{32} = 0,125 \quad \omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 314$$

$$C_2 = \frac{0,125}{314} \cdot 10^6 = 398 \text{ Мкф.}$$

4. Найдем активную проводимость второй ветви

$$g_2 = \frac{R_2}{Z_2^2} = \frac{4}{32} = 0,125$$

5. Так как в цепях 2 и 3 резонанс токов, следовательно $Y_2 = g_2 = 0,125$, и $Z_2 = 1/Y_2 = 8 \text{ Ом}$.

6. Напряжение на входе цепи

$$V = I_2 \cdot Z_2 = 8 \cdot 8 = 64 \text{ В.}$$

6. Ток в первой ветви

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{64}{6,4} = 10 \text{ А.}$$


7. Ваттметр измеряет активную мощность. В нашей цепи активная мощность выделяется на активных сопротивлениях R_1 и эквивалентном сопротивлении Z_2 .

$$P = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot Z_2 = 1012 \text{ Вт.}$$

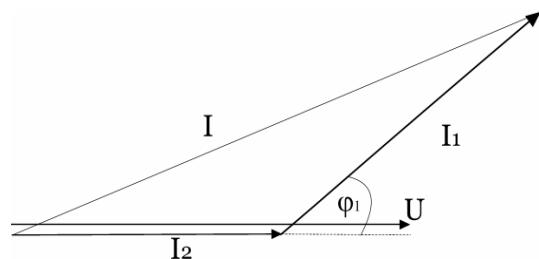8. Для построения векторных диаграмм определим фазу токов относительно общего напряжения. В о второй цепи по условию задачи резонанс, следовательно, ток I_2 совпадает по фазе с напряжением. В первой цепи ток носит активно-емкостный характер, так как $X_{C1} > X_{L1}$

$$\varphi_1 = \arctg \frac{X_{L1} - X_{C1}}{R_1} = \arctg \frac{-4}{5} = -39^\circ.$$

Так как цепи параллельные векторную диаграмму удобно строить относительно вектора напряжения.



Векторная диаграмма токов и напряжений.

Пункт второй.

Искать эквивалентные сопротивления будем в символической форме.

Определим сопротивление в третьей ветви. Проводимость ветви 0,125, следовательно $Z_3 = -j8$. Найдем эквивалентное сопротивление ветвей второй и третьей.

$$Z_{\text{эк}} = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} \quad Z_2 = 4 + j4 = 5,65e^{j45^\circ}, \quad Z_3 = -j8 = 8e^{-j90^\circ}$$

$$Z_{\text{эк}} = \frac{5,65e^{j45^\circ} \cdot 8e^{-j90^\circ}}{4 + j4 - j8} = \frac{5,65e^{j45^\circ} \cdot 8e^{-j90^\circ}}{5,65e^{-j45^\circ}} = 8e^{j0^\circ}$$

$$Z_{\text{цепи}} = \frac{Z_1 \cdot Z_{\text{эк}}}{Z_1 + Z_{\text{эк}}} = \frac{6,4e^{-j39^\circ} \cdot 8e^{j0^\circ}}{5 - j4 + 8} = \frac{6,4e^{-j39^\circ} \cdot 8e^{j0^\circ}}{13,6e^{-j17^\circ 10'}} = 3,77e^{-j21^\circ 50'} = 3,5 - j1,38$$

Полное сопротивление цепи $Z = 3,77 \text{ Ом}$.

Активное сопротивление $R = 3,5 \text{ Ом}$.

Реактивное сопротивление $X = -1,38 \text{ Ом}$. Знак минус указывает на емкостной характер реактивного сопротивления.

Из треугольника сопротивлений имеем $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{3,5}{3,77} = 0,93$


Найдем общий ток $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z_{\text{цети}}} = \frac{64e^{j0}}{3,77e^{-j21^{\circ}50'}} = 17e^{j21^{\circ}50'} = 15,8 + j6,25 \text{ A.}$

Мощность равна произведению комплекса напряжения на сопряженный комплекс тока $\dot{S} = \dot{U} \cdot \hat{I} = 64e^{j0} \cdot 17e^{-j21^{\circ}50'} = 1088e^{-j21^{\circ}50'} = 1012 - j400$

Полная мощность $S=1088 \text{ ВА}$

Активная мощность $P=1012 \text{ Вт}$

Реактивная мощность $Q=-400 \text{ ВАР}$

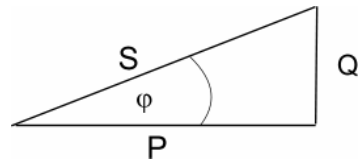

Треугольник мощностей для рассчитанного случая в масштабе.

Пункт третий.

Максимальный ток в ветви 1-3 будет при резонансной частоте для этой цепи.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \quad L_1 = \frac{X_{L1}}{\omega} = \frac{6}{314} = 0,0191 \text{ Гн.} \quad C_1 = \frac{1}{\omega X_{C1}} = \frac{1}{314 \cdot 10} = 3,185 \cdot 10^{-4} \text{ Ф}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0,0191 \cdot 3,185 \cdot 10^{-4}}} = 405 \text{ Гц.}$$

При резонансе напряжений $I = \frac{U}{R} = \frac{64}{5} = 12,8 \text{ A.}$